

ID: 112269

Máquina de Estados de *Mealy* em *Verilog*

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2018

ID: 112269

Máquina de Estados de *Mealy* em *Verilog*

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais.

Aluno: Willian Dihanster Gomes de Oliveira

Docente: Prof. Dr. Lauro Paulo da Silva Neto

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2018

Resumo

Este projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma Máquina de Estados (utilizando uma Máquina de *Mealy*) para um contador numérico temporizado na linguagem de descrição de *hardware*, *Verilog*. A máquina desenvolvida possui 4 funções, que podem ser controladas pelas entradas *UP* e *DOWN*, sendo elas: contagem crescente, contagem decrescente, manter a contagem e a função *blank* (onde todos os LEDs são apagados). Além disso, o contador segue a sequência numérica 6-9-0-2-4-6-5-3-8, fazendo uma transição de estados a cada 1s e sua saída é mapeada para o display de 7 segmentos do Kit FPGA. Para isso, será construído as 3 partes da máquina de estados (registradores, próximo estado e saída), um temporizador e um decodificador para o display de 7 segmentos, em *Verilog*.

Palavras-chaves: Circuitos Digitais, Contador Automático, Máquina de *Mealy*, Kit FPGA, *Verilog*

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Estados	16
Figura 2 – Definição da Codificação dos Estados em <i>Verilog</i>	17
Figura 3 – Bloco para função de próximo estado	19
Figura 4 – Circuito para os Registradores.	20
Figura 5 – Circuito para função de saída	20
Figura 6 – Máquina de Estados	21
Figura 7 – Modulo do Temporizador	22
Figura 8 – Módulo que mapeia para o display de 7 segmentos	23
Figura 9 – Módulo principal.	25
Figura 10 – Simulação contagem mantém.	26
Figura 11 – Simulação contagem decrescente.	26
Figura 12 – Simulação contagem crescente.	26
Figura 13 – Simulação contagem <i>blank</i>	27
Figura 14 – Simulação contagem <i>reset</i>	27
Figura 15 – Simulação contagem genérica	28
Figura 16 – Simulação display de 7 segmentos	28

Lista de tabelas

Tabela 1 – Exemplo de entradas e forma de contagem	15
Tabela 2 – Tabela de Codificação de Estados.	17
Tabela 3 – Tabela de próximo estado, dado uma entrada.	18
Tabela 4 – Tabela de Saída, dado um estado.	23

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	Geral	9
2.2	Específico	9
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
3.1	Princípios de Circuitos Digitais	11
3.2	<i>Flip-flops</i>	11
3.3	Contadores	11
3.4	Temporizadores	12
3.5	Máquina de Estados Finitos	12
3.6	FPGA - <i>Field-Programmable Gate Array</i>	12
3.7	Display de 7 Segmentos	12
3.8	<i>Intel Quartus Prime Software</i>	13
3.9	<i>Verilog</i>	13
4	DESENVOLVIMENTO	15
4.1	Diagrama de Estados	15
4.2	Função do Próximo Estado	17
4.3	Registradores	19
4.4	Função Saída	20
4.5	Junção dos Componentes da Máquina de Estados	20
4.6	Temporizador	21
4.7	Display de 7 Segmentos	22
5	RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES	25
5.1	Mantém - $UP = 0$ e $DOWN = 0$	25
5.2	Decrescente - $UP = 0$ e $DOWN = 1$	26
5.3	Crescente - $UP = 1$ e $DOWN = 0$	26
5.4	<i>Blank</i> - $UP = 1$ e $DOWN = 1$	27
5.5	Uso do <i>reset</i>	27
5.6	Contagem Genérica	27
5.7	Display de 7 Segmentos	28
5.8	Simulação no Kit FPGA	28
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29

REFERÊNCIAS	31
APÊNDICES	33
APÊNDICE A – MAQUINAMEALY.V	35
APÊNDICE B – DECODIFICADOR.V	39
APÊNDICE C – DIVISORFREQUENCIAS.V	41
APÊNDICE D – PRINCIPAL.V	43

1 Introdução

Circuitos eletrônicos são usualmente separados entre duas categorias: digitais e analógicos. Enquanto que na digital, trabalha-se com grandezas com valores discretos, na analógica há o uso de grandezas contínuas (1).

Sendo assim, circuitos e sistemas digitais trabalham com dois estados possíveis, que são representados por dois níveis de tensão diferentes: um ALTO e um BAIXO, que também podem ser representados por '0' e '1'. Dessa forma, circuitos digitais servem como base para diversas aplicações, como por exemplo na construção de computadores, na automação, robótica e etc.

Um exemplo mais simples, são as máquinas de estados finitos, que representam comportamentos de um sistema por um número finito de estados e de transições (2). Assim, pode-se representar contadores, como o desenvolvido neste projeto, que fazem a contagem com uma sequência numérica, fazendo uma transição de estados a cada 1s, de acordo com a entrada definida pelo usuário.

O trabalho está organizado como segue: Capítulo 2 detalha os objetivos do trabalho, Capítulo 3, a fundamentação teórica, Capítulo 4, o desenvolvimento, Capítulo 5, os resultados obtidos e discussões e por fim, no Capítulo 6 as considerações finais.

2 Objetivos

2.1 Geral

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de um contador numérico através de uma Máquina de Estados de *Mealy*. Esta máquina será implementada em linguagem *Verilog* e o contador segue a sequência 6-9-0-2-4-6-5-3-8, com transição de estados a cada 1s e com 4 formas de contagem.

2.2 Específico

Para o pleno desenvolvimento do objetivo desejado, há uma sequência de passos, definidos a seguir:

- Confecção do diagrama de estados para a sequência definida.
- Implementação em *Verilog*, de uma Máquina de Estados de *Mealy*, sendo essa máquina composta por 3 partes principais (registradores, próximo estado e saída).
- Implementação do módulo do divisor de frequências, que simula um temporizador de 1s, em *Verilog*.
- Decodificação da saída do estado da máquina para seu valor correspondente (em binário) da sequência numérica, para o display de 7 segmentos.
- Criação de um módulo principal para organização e junção das partes do projeto.
- Avaliação com testes de *waveforms* no *software Quartus Prime* para cada bloco do projeto.
- Avaliação do programa principal (todas as partes integradas) no Kit FPGA.

3 Fundamentação Teórica

Neste capítulo serão detalhados alguns dos principais conceitos utilizados para a realização deste projeto.

3.1 Princípios de Circuitos Digitais

Circuitos eletrônicos são geralmente separados entre duas categorias: digitais e analógicos. Na digital, há o uso de grandezas com valores discretos, já na analógica, de grandezas contínuas (1).

Sendo assim, circuitos e sistemas digitais trabalham com dois estados possíveis, que são representados por dois níveis de tensão diferentes: um ALTO e um BAIXO, que também podem ser representados por '0' e '1'. Em circuitos digitais há duas classes principais de circuitos: circuitos combinacionais e circuitos sequencias.

Em circuitos combinacionais há o uso de portas lógicas interconectadas para produzir uma saída especificada, usando a combinação de variáveis de entrada, sem o envolvimento de armazenamento de dados. Já os circuitos sequenciais há a existência de uma seção com lógica combinacional e de uma seção de memória (*flip-flops*).

Sendo assim, fazendo o uso de porta lógicas, tabela-verdade e álgebra booleana é possível desenvolver sistemas de circuitos digitais para as mais diversas aplicações.

3.2 *Flip-flops*

Um *flip-flop* ou multivibrador biestável, pode ser definido como um elemento de memória e, geralmente, é feito de uma configuração de portas lógicas. Comumente, possuem duas saídas: Q e \bar{Q} , a saída normal e saída invertida, respectivamente. No estado *ALTO*, temos $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$, e este estado pode ser chamado de *SET*. Já no estado *BAIXO*, temos $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$, e pode ser chamado de *CLEAR* ou *RESET*. (3) Há diversos tipos de *flip-flops*, como o tipo *D*, *J-K*, *T* e podem ser utilizados por exemplo, para a criação de contadores, registradores ou temporizadores.

3.3 Contadores

Contadores são circuitos que podem ser implementados a partir de N *flip-flops* conectados, sendo síncronos ou assíncronos. O valor de N e a forma na qual são conectados

determina o número de estados (ou módulo) e a sequência de estados do contador. Por exemplo, com N *flip-flops* é possível implementar um contador de 0 até $2^N - 1$. (1)

3.4 Temporizadores

Em certas aplicações, é utilizado a frequência de *clock* do dispositivo. Mas essa frequência pode ser muita alta para determinados casos. Sendo assim, um circuito temporizador pode ser usado. Uma implementação possível é a divisão de frequências, em que são usados *flip-flops* ou contadores para passar a informação, gerando um certo *delay*. (1)

3.5 Máquina de Estados Finitos

As máquinas de estados finitos representam comportamentos de um sistema por um número finito de estados e de transições (2). Há dois principais modelos amplamente utilizadas, sendo elas: Máquina de *Moore* e a Máquina de *Mealy*. Estas máquinas de estados possuem 3 funções principais, sendo elas: registradores, próximo estado e saída.

Nos registradores, o objetivo é guardar o estado atual da máquina ou também resetá-lo, caso seja requerido. Na função de próximo estado, deve-se verificar as entradas e o estado atual e então, definir qual será o próximo estado da máquina, no próximo ciclo. Já na função de saída, o valor que cada estado representa é decodificado e essa saída pode por exemplo, ser enviada ao display de 7 segmentos.

As principais diferenças entre as duas é sua função de saída, onde na Máquina de *Moore*, depende apenas do estado atual, já na Máquina de *Mealy*, a saída depende do estado atual e das entradas.

3.6 FPGA - *Field-Programmable Gate Array*

O FPGA - *field-programmable gate array* (matriz de portas programáveis) é um dispositivo lógico programável em que se é possível trabalhar e simular circuitos digitais. O Kit FPGA disponível no Laboratório de Circuitos Digitais é o Kit Altera DE2-115 Development and Education Board, com o FPGA Altera Cyclone IV E: EP4CE115F29C7. Esse kit contém, também, um display de 7 segmentos, que será detalhado a seguir. (4)

3.7 Display de 7 Segmentos

Um display de 7 segmentos é uma placa composta por segmentos com LEDs que podem ser ligados ou desligados individualmente, e podem, por exemplo, serem utilizados para a visualização de números decimais de 0 a 9.

3.8 Intel Quartus Prime Software

o *Intel Quartus Prime Software* é um software da *Intel* para o desenvolvimento de sistemas programáveis. Com ele é possível, por exemplo, criar circuitos através de esquemáticos ou com alguma linguagem de descrição de *hardware* como a *Verilog*. (5)

3.9 Verilog

O *Verilog* é uma *HDL - Hardware Description Language*, ou seja, uma linguagem de descrição de *hardware*. Isto é, não é uma linguagem de programação comum, mas serve para descrever circuitos, por exemplo. Neste caso, pode-se em vez de fazer tabelas verdades e etc, tentar reproduzir a lógica do circuito.

4 Desenvolvimento

Neste capítulo, serão detalhados os passos para a implementação da máquina de estados de *Mealy* que represente a sequência cíclica 6-9-0-2-4-6-5-3-8, com transição de estados a cada 1s e com 4 formas de contagem diferentes, como configurado na Tabela 1.

Tabela 1 – Exemplo de entradas e forma de contagem

Contagem	UP	$DOWN$
Mantém	0	0
Decrescente	0	1
Crescente	1	0
Blank	1	1

Fonte: O Autor

Portanto, considerando que estamos no estado inicial A, temos que:


- se $UP = 0$ e $DOWN = 0$, o estado A será mantido.
- se $UP = 0$ e $DOWN = 1$, a máquina volta para o estado anterior, ou seja, a sequência apresentada será 8-3-5-6-4-2-0-9-6.
- se $UP = 1$ e $DOWN = 0$, temos a sequência crescente, ou seja, a sequência cíclica será 6-9-0-2-4-6-5-3-8.
- se $UP = 1$ e $DOWN = 1$, a máquina mudará para o estado *Blank*, onde todos os LEDs são apagados.

Além disso, se a entrada *reset* for requisitada, a contagem reiniciará do primeiro estado, A.

4.1 Diagrama de Estados

Inicialmente, para desenvolvimento deste projeto, foi realizada a confecção do diagrama de estados com as configurações possíveis para as entradas (UP e $DOWN$) e os estados da máquina, que pode ser conferido na Figura 1, a seguir. Este diagrama foi feito com a ajuda do *software on-line*, *Lucid Chart* (6).

Figura 1 – Diagrama de Estados

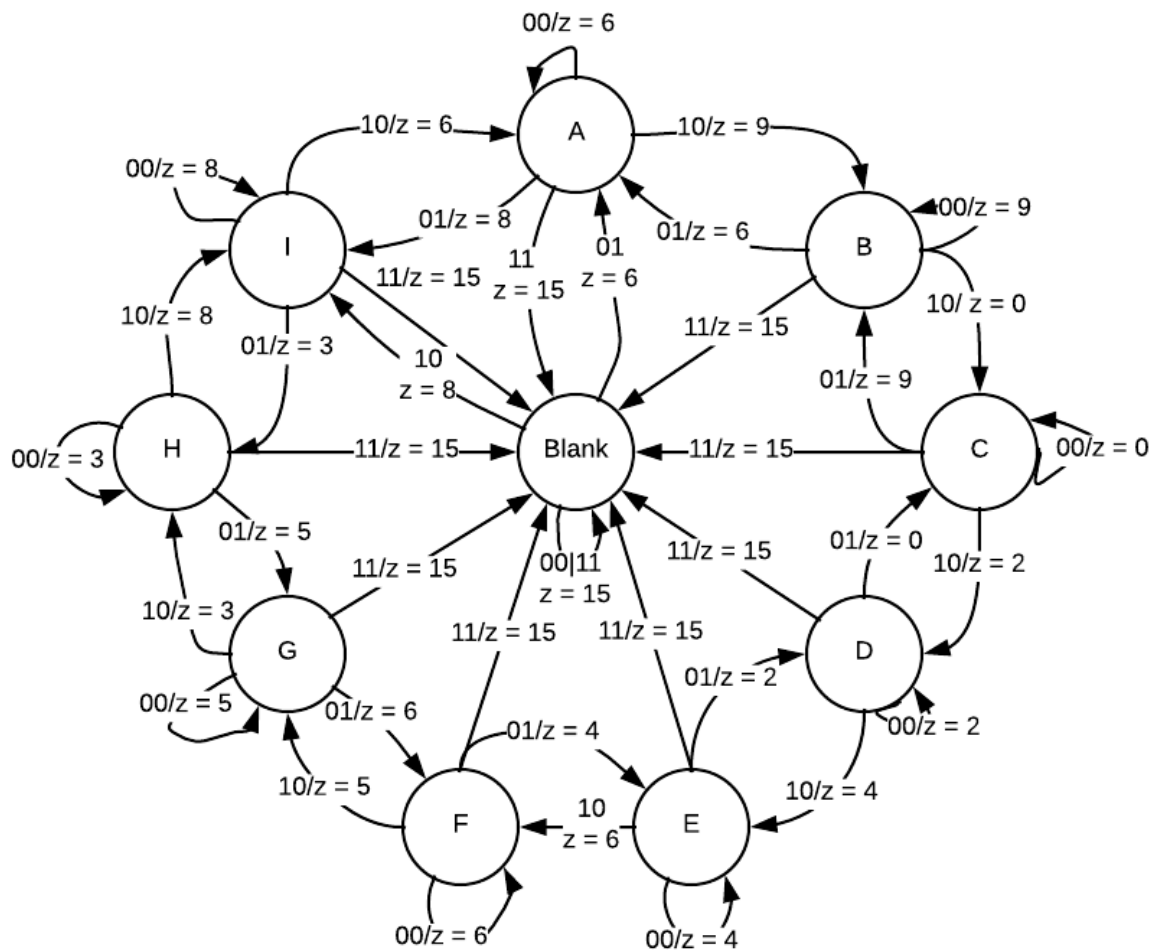

Fonte: Autor

Sendo assim, foi usado uma esquema de codificação de 4 *bits* para a representação dos estados possíveis da máquina. Cada estado tem sua representação binária, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Tabela de Codificação de Estados.

Número	Estado	Q3	Q2	Q1	Q0
6	A	0	0	0	0
9	B	0	0	0	1
0	C	0	0	1	0
2	D	0	0	1	1
4	E	0	1	0	0
6	F	0	1	0	1
5	G	0	1	1	0
3	H	0	1	1	1
8	I	1	0	0	0
Blank	Blank	1	0	0	1

Fonte: O Autor

Em *Verilog*, definiu-se os estados e seus respectivos valores por *parameter* da linguagem, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Definição da Codificação dos Estados em *Verilog*

```
parameter
A = 4'b0000,
B = 4'b0001,
C = 4'b0010,
D = 4'b0011,
E = 4'b0100,
F = 4'b0101,
G = 4'b0110,
H = 4'b0111,
I = 4'b1000,
Blank = 4'b1001;
```

Fonte: Autor

4.2 Função do Próximo Estado

Um dos principais componentes de uma máquina de estados finitos é a função de próximo estado. Esta função tem como objetivo ditar qual o próximo estado em que a máquina deve estar. Temos, então, na Tabela 3, as possibilidades de entradas, estado atual e próximo estado.

Tabela 3 – Tabela de próximo estado, dado uma entrada.

Estado Atual	Entradas		Estado Atual				Próximo Estado				Próximo Estado
	<i>UP</i>	<i>DOWN</i>	<i>Q3</i>	<i>Q2</i>	<i>Q1</i>	<i>Q0</i>	<i>D3</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>D0</i>	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
B	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	B
C	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	C
D	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	D
E	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	E
F	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	F
G	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	G
H	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	H
I	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	I
Blank	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	Blank
A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	I
B	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	A
C	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	B
D	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	C
E	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	D
F	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	E
G	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	F
H	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	G
I	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	H
Blank	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	A
A	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	B
B	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	C
C	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	D
D	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	E
E	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	F
F	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	G
G	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	H
H	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	I
I	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	A
Blank	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	A
A	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	Blank
B	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	Blank
C	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	Blank
D	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	Blank
E	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	Blank
F	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	Blank
G	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	Blank
H	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	Blank
I	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	Blank
Blank	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Blank

Fonte: O Autor

Para a implementação desta função, podemos definir um bloco *always* sensível ao estado e as entradas *UP* e *DOWN*. Em seguida, um *case* para todos os estados possíveis e dentro deles, verificar quais são as entradas no momento e definir o próximo estado.

Na Figura 3, temos uma demonstração do bloco responsável pela função de próximo estado da máquina.

Figura 3 – Bloco para função de próximo estado

```

always@(estado or UP or DOWN)
begin
  case(estados)
    A: if(UP == 1 && DOWN == 0)
        prox_estado = B;
        else if(UP == 0 && DOWN == 0)
        prox_estado = A;
        else if(UP == 0 && DOWN == 1)
        prox_estado = I;
    B: if(UP == 1 && DOWN == 0)
        prox_estado = C;
        else if(UP == 0 && DOWN == 0)
        prox_estado = B;
        else if(UP == 0 && DOWN == 1)
        prox_estado = A;
    C: if(UP == 1 && DOWN == 0)
        prox_estado = D;
        else if(UP == 0 && DOWN == 0)
        prox_estado = C;
        else if(UP == 0 && DOWN == 1)
        prox_estado = B;
    D: if(UP == 1 && DOWN == 0)
        prox_estado = E;
        else if(UP == 0 && DOWN == 0)
        prox_estado = D;
        else if(UP == 0 && DOWN == 1)
        prox_estado = C;
  endcase
end

```

Fonte: Autor

Por exemplo, caso estejamos no estado A, e a entrada no momento é $UP = 1$ e $DOWN = 0$, o próximo estado deve ser B. O código completo está disponível no Apêndice A.

4.3 Registradores

Uma outra parte importante de uma máquina de estados, são os registradores, que têm como principal função armazenar o estado atual. Além disso, essa função pode conter uma entrada de *reset*, reiniciando a contagem da máquina.

Em *Verilog*, esta função pode ser implementada criando um bloco *always* sensível ao *clock*. Neste bloco deve-se verificar se a entrada de *reset* está ativa, se estiver, então o estado (que é um registrador) é setado para o estado inicial, A. Senão, o estado atual é agora o próximo estado.

Uma visão geral do bloco desenvolvido para esta função, pode ser conferido na Figura 4.

Figura 4 – Circuito para os Registradores.

```

always@(posedge clock)
begin
  if(reset)
    estado <= A;
  else
    estado <= prox_estado;
end

```

Fonte: Autor

4.4 Função Saída

Em uma Máquina de *Mealy*, a saída depende do estado atual e das entradas. Sendo assim, temos na Figura 5, o bloco responsável pela função de saída.

Ou seja, depois que o próximo estado é definido (em um bloco sensível as entradas ou estados), há um bloco *always* para a saída, com o estado e as entradas na lista de sensibilidade. Nesse módulo há um *case*, onde é verificado o estado da máquina e então o registrador de saída *z* é setado com o valor que o estado representa.

Figura 5 – Circuito para função de saída

```

always@(estado or UP or DOWN)
begin
  z = 4'b0000;
  case(estado)
    A: z = 4'd6;
    B: z = 4'd9;
    C: z = 4'd0;
    D: z = 4'd2;
    E: z = 4'd4;
    F: z = 4'd6;
    G: z = 4'd5;
    H: z = 4'd3;
    I: z = 4'd8;
    Blank: z = 4'd15;
    default z = 4'bxxxx;
  endcase
end

```

Fonte: Autor

4.5 Junção dos Componentes da Máquina de Estados

As 3 partes principais da máquina (registradores, próximo estado e saída) foram separados em blocos, mas agrupados em um único módulo, representando a Máquina de *Mealy*.

Este módulo tem como parâmetro o *clock*, *reset*, as entradas *UP* e *DOWN* e a variável de saída. Uma visão geral do módulo pode ser conferido na Figura 6 e o código completo está disponível no Apêndice A.

Neste módulo, depois das definições das entradas e saída, há uma definição dos parâmetros ou constantes, que representarão os estados. Em seguida, há o bloco da função de próximo estado, mais embaixo o bloco de saída da máquina e por fim, o bloco de registradores, em que verificado se o reset está ativo ou se devemos atualizar o estado atual.

Figura 6 – Máquina de Estados

```
module MaquinaDeMealy(clock, reset, UP, DOWN, z);
    input clock, reset, UP, DOWN;
    output reg [3:0] z;
    reg [3:0] estado, prox_estado;

    parameter
        A = 4'b0000,
        B = 4'b0001,
        C = 4'b0010,
        D = 4'b0011,
        E = 4'b0100,
        F = 4'b0101,
        G = 4'b0110,
        H = 4'b0111,
        I = 4'b1000,
        Blank = 4'b1001;

    always@(estado or UP or DOWN)
    begin
        case(estado)
            A: if(UP == 1 && DOWN == 0)
                prox_estado = B;
                else if(UP == 0 && DOWN == 0)
                prox_estado = A;
                else if(UP == 0 && DOWN == 1)
                prox_estado = I;
                else if(UP == 1 && DOWN == 1)
                prox_estado = Blank;
            B: if(UP == 1 && DOWN == 0)
                prox_estado = C;
                else if(UP == 0 && DOWN == 0)
                prox_estado = B;
                else if(UP == 0 && DOWN == 1)
                prox_estado = A;
                else if(UP == 1 && DOWN == 1)
                prox_estado = Blank;
        endcase
    end
endmodule
```

Fonte: Autor

4.6 Temporizador

Uma outra parte importante para o desenvolvimento deste projeto é o temporizador, já que a frequência de *clock* do Kit FPGA é alta para que algo seja visualizado no display. Sendo assim, uma ideia é dividir essa frequência para valores mais baixos.

Neste projeto, a ideia é que a transição de estados ocorra a cada 1s. Sendo assim,

como a frequência do *clock* é de 50MHz, podemos contar de 0 até 50.000.000, gerando um sinal alto. Isto é, basta criarmos um registrador que guarda o valor da soma (de 0 até 50.000.000), e cada chamado da função, fazer a verificação. Caso a soma seja igual a 50.000.000, então lançamos um sinal alto e reiniciamos o registrador para 0. Caso contrário, o registrador é incrementado em 1 unidade e o sinal continua em 0.

O módulo do temporizador utilizado foi a versão disponibilizada pelo professor, que pode ser visualizada na Figura 7 e também no Apêndice C.

Figura 7 – Modulo do Temporizador

```
module DivisorFrequencias(clk, S);  
    input clk;  
    output reg S;  
    reg [25:0] OUT;  
  
    always @ (posedge clk)  
        if (OUT == 26'd50000000)  
            begin  
                OUT <= 26'd0;  
                S <= 1;  
            end  
        else  
            begin  
                OUT <= OUT + 1;  
                S <= 0;  
            end  
    end  
endmodule
```

Fonte: Autor

4.7 Display de 7 Segmentos

Para mapear as saídas da máquina para serem mostradas no Kit FPGA, deve-se decodificar essas saídas (numeros binários) para os 7 segmentos do display, conforme a tabela 4.

Tabela 4 – Tabela de Saída, dado um estado.

Entradas					Saídas						
<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	Decimal	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	<i>Blank</i>	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Autor

Em questões de implementação, pode-se criar um novo módulo, que receba como entrada a saída da máquina e converta essa entrada nos segmentos que devem ser ligados. Para isso, há um bloco *always* em que a entrada é verificada em um *case*, que define quais segmentos devem estar ligados ou não, sendo o inverso dos bits da Tabela 4, já que o display é ativo em '0'. O módulo desenvolvido pode ser conferido na Figura 8. O código também está disponível no Apêndice B.

Figura 8 – Módulo que mapeia para o display de 7 segmentos

```

module Decodificador(entrada, segmentos);
    input [3:0] entrada;
    output reg[0:6] segmentos;

    always@(*)
    begin
        case(entrada)
            4'b0000: segmentos = 7'b0000001;
            4'b0001: segmentos = 7'b1001111;
            4'b0010: segmentos = 7'b0010010;
            4'b0011: segmentos = 7'b0000110;
            4'b0100: segmentos = 7'b1001100;
            4'b0101: segmentos = 7'b0100100;
            4'b0110: segmentos = 7'b0100000;
            4'b0111: segmentos = 7'b0001111;
            4'b1000: segmentos = 7'b0000000;
            4'b1001: segmentos = 7'b0000100;
            default: segmentos = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

```

Fonte: Autor

5 Resultados Obtidos e Discussões

Finalizada a implementação dos componentes e a junção da máquina de estados, o temporizador e o decodificador para o display de 7 segmentos, criou-se um modulo principal capaz de trabalhar com essas partes, conforme a Figura 9 e também está disponível no Apêndice D.

Figura 9 – Módulo principal.

```
module Principal(clock, reset, UP, DOWN, segmentos, saida_estado);
    input clock, reset, UP, DOWN;
    output wire [0:6] segmentos;
    output wire [0:3] saida_estado;
    wire novo_clock;

    DivisorFrequencias df(clock, novo_clock);
    MaquinaMealy mq(novo_clock, reset, UP, DOWN, saida_estado);
    Decodificador d(saida_estado, segmentos);
endmodule
```

Fonte: Autor

Neste módulo, as entradas são o *clock*, *reset*, *UP* e *DOWN*. Já como saída temos os segmentos e a saída do estado. Também há uma variável que funciona como o novo *clock* temporizado.


Neste módulo principal, a entrada do *clock* é o *clock* do Kit FPGA de 50MHz. Então, esse sinal é enviado para o divisor de frequências, a máquina de estados utiliza esse novo sinal e em seguida a saída da máquina é enviada para o decodificador.

Para validar o projeto desenvolvido, foram feitas simulações através de *waveforms* no *software Quartus*. Além disso, também foi feita uma simulação e apresentação do pleno funcionamento do projeto no Kit FPGA. As simulações de forma de onda podem ser conferidas a seguir.

5.1 Mantém - $UP = 0$ e $DOWN = 0$

Com $UP = 0$ e $DOWN = 0$, é esperado que a sequência pare e mantenha seu resultado, como mostra a simulação da Figura 10, onde a sequência seguia de forma crescente, até que a entrada mudou para o mantém, onde ficou parada no estado 2, até que a entrada mudasse.

Figura 10 – Simulação contagem mantém.

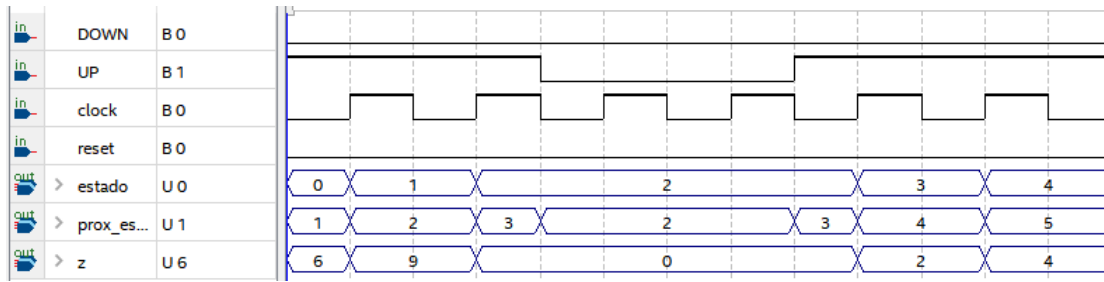


Fonte: Autor

5.2 Decrescente - $UP = 0$ e $DOWN = 1$

Para $UP = 0$ e $DOWN = 1$, a sequência apresentada será da forma decrescente. Sendo assim, a sequência 8-3-5-6-4-2-0-9-6 deve ser apresentada, como pode ser comprovado pela simulação da Figura 11.

Figura 11 – Simulação contagem decrescente.

 


Fonte: Autor

5.3 Crescente - $UP = 1$ e $DOWN = 0$

Para $UP = 1$ e $DOWN = 0$, a contagem será da forma crescente. Sendo assim, a sequência 6-9-0-2-4-6-5-3-8 deve ser apresentada, como pode ser visualizado na simulação da Figura 12.

Figura 12 – Simulação contagem crescente.

 


Fonte: Autor

5.4 Blank - $UP = 1$ e $DOWN = 1$

Já para $UP = 1$ e $DOWN = 1$, é esperado que a máquina avance para um estado de *blank*, onde todos os LEDs estarão apagados. Isso pode ser implementado através de um estado inválido para o display, como o número 15, representado na simulação da Figura 13. Nesse exemplo, a entrada foi alterada para a entrada *blank* e então, a máquina muda para o estado 9, com valor 15.

Figura 13 – Simulação contagem *blank*.

 


Fonte: Autor

5.5 Uso do *reset*

Ainda, há uma opção de *reset*, onde não importando qual seja o estado atual da máquina, ela deve voltar ao estado inicial ($A = 6$), e então, após desligado o *reset*, a contagem deve prosseguir. Essa simulação pode ser visualizada na Figura 14, onde a contagem seguia a ordem crescente e um *reset* foi acionado, forçando a máquina a voltar ao estado inicial e prosseguindo a contagem crescente, como o esperado.

Figura 14 – Simulação contagem *reset*.

 

Fonte: Autor


5.6 Contagem Genérica

Foi simulado, também, um caso mais genérico, com uma mistura de combinações das entradas em uma única simulação, como mostrado na Figura 15.

Pode-se notar que a contagem se mantém crescente, com $UP = 1$ e $DOWN = 0$, até que há uma troca, para $UP = 0$ e $DOWN = 1$, e a contagem segue de modo decrescente.

Após isso, a entrada *DOWN* é trocada para $DOWN = 0$, e a contagem se mantém no estado atual. Então, há uma nova troca, e agora $UP = 1$ e $DOWN = 1$, e então, a máquina vai para o estado *blank*. Por último, temos $UP = 1$ e $DOWN = 0$, onde a contagem segue crescente, até que o *reset* é acionado, e então, a contagem é reiniciada do primeiro estado, conforme esperado.

Figura 15 – Simulação contagem genérica

 


Fonte: Autor

5.7 Display de 7 Segmentos

Para este bloco, foram testadas os números possíveis (0-9), como pode ser visto pela *waveforms* da Figura 16. Como o esperado, o circuito opera corretamente. Por exemplo, o número 1 tem todos os segmentos ligados (em 0) exceto pelo último segmento. Já o número 8 tem todos segmentos ligados.

Figura 16 – Simulação display de 7 segmentos

 

Fonte: Autor

5.8 Simulação no Kit FPGA

A sintetização deste projeto no Kit FPGA foi realizada e apresentada ao professor, no dia 12/12.

6 Considerações Finais

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível unir todo o conhecimento adquirido na disciplina de Circuitos Digitais e os do Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais.

Após a modelagem da máquina, as simulações e os resultados obtidos, pode-se concluir o sucesso em sua implementação, pois a máquina possui todas as suas funcionalidades sendo executadas de acordo com o esperado.

Sendo assim, pode-se concluir a eficiência de uma máquina de estados para o problema apresentado e também suas diversas aplicações. Assim como, a de de um Kit FPGA para essas simulações e ver sua aplicabilidade em outros sistemas.

Em comparação com o projeto anterior (desenvolvido através de circuitos esquemáticos), utilizar uma linguagem de descrição de *hardware* como a *Verilog* para seu desenvolvimento, é certamente mais fácil e rápido.

Além disso, com o desenvolvimento deste projeto, foi possível ver mais na prática uma aplicação de circuitos digitais, ter novas noções de *hardware*, integração *software* e *hardware* e o conhecimento de uma linguagem de descrição de *hardware*.

Referências

- 1 FLOYD, T. *Sistemas digitais: fundamentos e aplicações*. [S.l.]: Bookman Editora, 2009. Citado 3 vezes nas páginas 7, 11 e 12.
- 2 GILL, A. et al. *Introduction to the theory of finite-state machines*. McGraw-Hill, 1962. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 12.
- 3 TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais: princípios e aplicações*. [S.l.]: Prentice Hall, 2003. v. 8. Citado na página 11.
- 4 FPGA.Alterra DE2-115 Development and Education Board. <https://www.ee.ryerson.ca/~courses/coe608/labs/DE2_115_User_Manual.pdf>. Acessado em 22/10/2018. Citado na página 12.
- 5 QUARTUS PRIME. *Intel Quartus Prime Software Suite*. <<https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/overview.html>>. Acessado em 23/10/2018. Citado na página 13.
- 6 LUCID CHART. *Software para a criação de de fluxogramas e diagramas on-line*. <<https://www.lucidchart.com>>. Acessado em 20/10/2018. Citado na página 15.

Apêndices

APÊNDICE A – MaquinaMealy.v

Código do arquivo MaquinaMealy.v

```

1 module MaquinaMealy(clock, reset, UP, DOWN, z, estado, prox_estado);
2     input clock, reset, UP, DOWN;
3     output reg [3:0] z;
4     output reg [3:0] estado, prox_estado;
5
6     parameter
7         A = 4'b0000,
8         B = 4'b0001,
9         C = 4'b0010,
10        D = 4'b0011,
11        E = 4'b0100,
12        F = 4'b0101,
13        G = 4'b0110,
14        H = 4'b0111,
15        I = 4'b1000,
16        Blank = 4'b1001;
17
18    always@(estado or UP or DOWN)
19        begin
20            case(estado)
21                A: if(UP == 1 && DOWN == 0)
22                    prox_estado = B;
23                    else if(UP == 0 && DOWN == 0)
24                        prox_estado = A;
25                    else if(UP == 0 && DOWN == 1)
26                        prox_estado = I;
27                    else if(UP == 1 && DOWN == 1)
28                        prox_estado = Blank;
29                B: if(UP == 1 && DOWN == 0)
30                    prox_estado = C;
31                    else if(UP == 0 && DOWN == 0)
32                        prox_estado = B;
33                    else if(UP == 0 && DOWN == 1)
34                        prox_estado = A;
35                    else if(UP == 1 && DOWN == 1)
36                        prox_estado = Blank;
37                C: if(UP == 1 && DOWN == 0)
38                    prox_estado = D;
39                    else if(UP == 0 && DOWN == 0)
40                        prox_estado = C;
41                    else if(UP == 0 && DOWN == 1)
42                        prox_estado = B;
43                    else if(UP == 1 && DOWN == 1)
44                        prox_estado = Blank;
45                D: if(UP == 1 && DOWN == 0)
46                    prox_estado = E;
47                    else if(UP == 0 && DOWN == 0)
48                        prox_estado = D;
49                    else if(UP == 0 && DOWN == 1)
50                        prox_estado = C;
51                    else if(UP == 1 && DOWN == 1)
52                        prox_estado = Blank;

```

```

53         E: if(UP == 1 && DOWN == 0)
54             prox_estado = F;
55         else if(UP == 0 && DOWN == 0)
56             prox_estado = E;
57         else if(UP == 0 && DOWN == 1)
58             prox_estado = D;
59         else if(UP == 1 && DOWN == 1)
60             prox_estado = Blank;
61     F: if(UP == 1 && DOWN == 0)
62         prox_estado = G;
63     else if(UP == 0 && DOWN == 0)
64         prox_estado = F;
65     else if(UP == 0 && DOWN == 1)
66         prox_estado = E;
67     else if(UP == 1 && DOWN == 1)
68         prox_estado = Blank;
69     G: if(UP == 1 && DOWN == 0)
70         prox_estado = H;
71     else if(UP == 0 && DOWN == 0)
72         prox_estado = G;
73     else if(UP == 0 && DOWN == 1)
74         prox_estado = F;
75     else if(UP == 1 && DOWN == 1)
76         prox_estado = Blank;
77     H: if(UP == 1 && DOWN == 0)
78         prox_estado = I;
79     else if(UP == 0 && DOWN == 0)
80         prox_estado = H;
81     else if(UP == 0 && DOWN == 1)
82         prox_estado = G;
83     else if(UP == 1 && DOWN == 1)
84         prox_estado = Blank;
85     I: if(UP == 1 && DOWN == 0)
86         prox_estado = A;
87     else if(UP == 0 && DOWN == 0)
88         prox_estado = I;
89     else if(UP == 0 && DOWN == 1)
90         prox_estado = H;
91     else if(UP == 1 && DOWN == 1)
92         prox_estado = Blank;
93     Blank: if(UP == 1 && DOWN == 0)
94         prox_estado = A;
95     else if(UP == 0 && DOWN == 0)
96         prox_estado = Blank;
97     else if(UP == 0 && DOWN == 1)
98         prox_estado = I;
99     else if(UP == 1 && DOWN == 1)
100         prox_estado = Blank;
101     default prox_estado = 4'bxxxx;
102 endcase
103 end
104
105 always@(estado or UP or DOWN)
106     begin
107         z = 4'b0000;
108         case(estados)
109             A: z = 4'd6;
110             B: z = 4'd9;
111             C: z = 4'd0;
112             D: z = 4'd2;

```

```
113         E: z = 4'd4;
114         F: z = 4'd6;
115         G: z = 4'd5;
116         H: z = 4'd3;
117         I: z = 4'd8;
118         Blank: z = 4'd15;
119         default z = 4'bxxxx;
120     endcase
121 end
122
123 always@(posedge clock or posedge reset)
124 begin
125     if(reset)
126         estado <= A;
127     else
128         estado <= prox_estado;
129 end
130
131 endmodule
```


APÊNDICE B – Decodificador.v

Código do arquivo Decodificador.v

```
1 module Decodificador(entrada, segmentos);
2     input [3:0] entrada;
3     output reg[0:6] segmentos;
4
5     always@(*)
6         begin
7             case(entrada)
8                 4'b0000: segmentos = 7'b0000001;
9                 4'b0001: segmentos = 7'b1001111;
10                4'b0010: segmentos = 7'b0010010;
11                4'b0011: segmentos = 7'b0000110;
12                4'b0100: segmentos = 7'b1001100;
13                4'b0101: segmentos = 7'b0100100;
14                4'b0110: segmentos = 7'b0100000;
15                4'b0111: segmentos = 7'b0001111;
16                4'b1000: segmentos = 7'b0000000;
17                4'b1001: segmentos = 7'b0000100;
18                default: segmentos = 7'b1111111;
19            endcase
20        end
21
22 endmodule
```


APÊNDICE C – DivisorFrequencias.v

Código do arquivo DivisorFrequencias.v

```
1 module DivisorFrequencias(clk, S);  
2     input clk;  
3     output reg S;  
4     reg [25:0] OUT;  
5  
6     always @ (posedge clk)  
7         if (OUT == 26'd50000000)  
8             begin  
9                 OUT <= 26'd0;  
10                S <= 1;  
11            end  
12        else  
13            begin  
14                OUT <= OUT + 1;  
15                S <= 0;  
16            end  
17  
18 endmodule
```


APÊNDICE D – Principal.v

Código do arquivo Principal.v

```
1 module Principal(clock, reset, UP, DOWN, segmentos, saida_estado);
2     input clock, reset, UP, DOWN;
3     output wire [0:6] segmentos;
4     output wire [0:3] saida_estado;
5     wire novo_clock;
6
7     DivisorFrequencias df(clock, novo_clock);
8     MaquinaMealy mq(novo_clock, reset, UP, DOWN, saida_estado);
9     Decodificador d(saida_estado, segmentos);
10
11 endmodule
```