

ID: 112269

**Projeto 4: Desenvolvimento de uma  
Máquina de Estados de *Moore*  
para um Kit FPGA**

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2018



ID: 112269

## **Projeto 4: Desenvolvimento de uma Máquina de Estados de *Moore* para um Kit FPGA**

Relatório apresentado à Universidade Federal  
de São Paulo como parte dos requisitos para  
aprovação na disciplina de Laboratório de  
Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais.

Aluno: Willian Dihanster Gomes de Oliveira

Docente: Prof. Dr. Lauro Paulo da Silva Neto

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Outubro de 2018

# Resumo

Este projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma Máquina de Estados (utilizando uma Máquina de *Moore*) para um contador numérico temporizado. A máquina desenvolvida possui 4 funções, que podem ser controladas pelas entradas *UP* e *DOWN*, sendo elas: contagem crescente, contagem decrescente, manter a contagem e a função *blank* (onde todos os LEDs são apagados). Além disso, o contador segue a sequência numérica 6-9-0-2-4-6-5-3-8, fazendo uma transição de estados a cada 1s e sua saída é mapeada para o display de 7 segmentos do Kit FPGA.

**Palavras-chaves:** Circuitos Digitais, Contador Automático, Máquina de *Moore*, Kit FPGA

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Estados . . . . .	14
Figura 2 – Circuito para função de próximo estado . . . . .	16
Figura 3 – Circuito para os Registradores. . . . .	17
Figura 4 – Circuito para função de saída . . . . .	19
Figura 5 – Máquina de Estados . . . . .	19
Figura 6 – Temporizador . . . . .	20
Figura 7 – Circuito que mapeia para o display de 7 segmentos . . . . .	22
Figura 8 – Circuito final desenvolvido. . . . .	23
Figura 9 – Simulação contagem mantém. . . . .	23
Figura 10 – Simulação contagem decrescente. . . . .	24
Figura 11 – Simulação contagem crescente. . . . .	24
Figura 12 – Simulação contagem <i>blank</i> . . . . .	25
Figura 13 – Simulação contagem <i>reset</i> . . . . .	25
Figura 14 – Simulação contagem genérica . . . . .	26
Figura 15 – Simulação display de 7 segmentos . . . . .	26
Figura 16 – Simulação no Kit FPGA . . . . .	26

# Lista de tabelas

Tabela 1 – Exemplo de entradas e forma de contagem . . . . .	13
Tabela 2 – Tabela de Codificação de Estados. . . . .	14
Tabela 3 – Tabela de próximo estado, dado uma entrada. . . . .	15
Tabela 4 – Tabela da saída, dado um estado. . . . .	18
Tabela 5 – Tabela de Saída, dado um estado. . . . .	21

# Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	Geral	9
2.2	Específico	9
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
3.1	Princípios de Circuitos Digitais	11
3.2	<i>Flip-flops</i>	11
3.3	Contadores	11
3.4	Temporizadores	12
3.5	Máquina de Estados Finitos	12
3.6	FPGA - <i>Field-Programmable Gate Array</i>	12
3.7	Display de 7 Segmentos	12
3.8	<i>Intel Quartus Prime Software</i>	12
4	DESENVOLVIMENTO	13
4.1	Diagrama de Estados	13
4.2	Função do Próximo Estado	15
4.3	Registradores	17
4.4	Função Saída	17
4.5	Junção dos Componentes da Máquina de Estados	19
4.6	Temporizador	20
4.7	Display de 7 Segmentos	21
5	RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES	23
5.1	Mantém - $UP = 0$ e $DOWN = 0$	23
5.2	Decrescente - $UP = 0$ e $DOWN = 1$	24
5.3	Crescente - $UP = 1$ e $DOWN = 0$	24
5.4	<i>Blank</i> - $UP = 1$ e $DOWN = 1$	24
5.5	Uso do <i>reset</i>	25
5.6	Contagem Genérica	25
5.7	Display de 7 Segmentos	26
5.8	Simulação no Kit FPGA	26
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	27

<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>29</b>
--------------------	-----------



# 1 Introdução

Circuitos eletrônicos são usualmente separados entre duas categorias: digitais e analógicos. Enquanto que na digital, trabalha-se com grandezas com valores discretos, na analógica há o uso de grandezas contínuas (1).

Sendo assim, circuitos e sistemas digitais trabalham com dois estados possíveis, que são representados por dois níveis de tensão diferentes: um ALTO e um BAIXO, que também podem ser representados por '0' e '1'. Dessa forma, circuitos digitais servem como base para diversas aplicações, como por exemplo na construção de computadores, na automação, robótica e etc.

Um exemplo mais simples, são as máquinas de estados finitos, que representam comportamentos de um sistema por um número finito de estados e de transições (2). Assim, pode-se representar contadores, como o desenvolvido neste projeto, que fazem a contagem com uma sequência numérica, fazendo uma transição de estados a cada 1s, de acordo com a entrada definida pelo usuário.

O trabalho está organizado como segue: Capítulo 2 detalha os objetivos do trabalho, Capítulo 3, a fundamentação teórica, Capítulo 4, o desenvolvimento, Capítulo 5, os resultados obtidos e discussões e por fim, no Capítulo 6 as considerações finais.



## 2 Objetivos

### 2.1 Geral

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de um contador numérico, implementado com uma Máquina de Estados de *Moore*, seguindo a sequência 6-9-0-2-4-6-5-3-8, com transição de estados a cada 1s e com 4 formas de contagem.

### 2.2 Específico

Para o pleno desenvolvimento do objetivo desejado, há uma sequência de passos, definidos a seguir:

- Confecção do diagrama de estados para a sequência definida.
- Implementação do circuito combinacional que define a Máquina de Estados de *Moore*, sendo esse circuito composto por 3 partes principais (próximo estado, registradores e saída).
- Implementação do circuito que simula um temporizador de 1s.
- Decodificação da saída do estado da máquina para seu valor correspondente (em binário) da sequência numérica, para o display de 7 segmentos.
- Criação de *black-boxes* e organização dos circuitos criados em um único circuito principal.
- Avaliação com testes de *waveforms* no *software Quartus Prime* para cada bloco do projeto.
- Avaliação do circuito final (todas as partes integradas) com *waveforms* no *software Quartus Prime* e também no Kit FPGA.



## 3 Fundamentação Teórica

Neste capítulo, serão detalhados alguns dos principais conceitos utilizados para a realização deste projeto.

### 3.1 Princípios de Circuitos Digitais

Circuitos eletrônicos são geralmente separados entre duas categorias: digitais e analógicos. Na digital, há o uso de grandezas com valores discretos, já na analógica, de grandezas contínuas (1).

Sendo assim, circuitos e sistemas digitais trabalham com dois estados possíveis, que são representados por dois níveis de tensão diferentes: um ALTO e um BAIXO, que também podem ser representados por '0' e '1'. Em circuitos digitais há duas classes principais de circuitos: circuitos combinacionais e circuitos sequenciais.

Em circuitos combinacionais há o uso de portas lógicas interconectadas para produzir uma saída especificada, usando a combinação de variáveis de entrada, sem o envolvimento de armazenamento de dados. Já os circuitos sequenciais há a existência de uma seção com lógica combinacional e de uma seção de memória (*flip-flops*).

Sendo assim, fazendo o uso de porta lógicas, tabela-verdade e álgebra booleana é possível desenvolver sistemas de circuitos digitais para as mais diversas aplicações.

### 3.2 *Flip-flops*

Um *flip-flop* ou multivibrador biestável, pode ser definido como um elemento de memória e, geralmente, é feito de uma configuração de portas lógicas. Comumente, possuem duas saídas:  $Q$  e  $\bar{Q}$ , a saída normal e saída invertida, respectivamente. No estado *ALTO*, temos  $Q = 1$  e  $\bar{Q} = 0$ , e este estado pode ser chamado de *SET*. Já no estado *BAIXO*, temos  $Q = 0$  e  $\bar{Q} = 1$ , e pode ser chamado de *CLEAR* ou *RESET*. (3) Há diversos tipos de *flip-flops*, como o tipo *D*, *J-K*, *T* e podem ser utilizados por exemplo, para a criação de contadores, registradores ou temporizadores.

### 3.3 Contadores

Contadores são circuitos que podem ser implementados a partir de  $N$  *flip-flops* conectados, sendo síncronos ou assíncronos. O valor de  $N$  e a forma na qual são conectados

determina o número de estados (ou módulo) e a sequência de estados do contador. Por exemplo, com  $N$  *flip-flops* é possível implementar um contador de 0 até  $2^N - 1$ . (1)

### 3.4 Temporizadores

Em certas aplicações, é utilizado a frequência de *clock* do dispositivo. Mas essa frequência pode ser muita alta para determinados casos. Sendo assim, um circuito temporizador pode ser usado. Uma implementação possível é a divisão de frequências, em que são usados *flip-flops* ou contadores para passar a informação, gerando um certo *delay*. (1)

### 3.5 Máquina de Estados Finitos

As máquinas de estados finitos representam comportamentos de um sistema por um número finito de estados e de transições (2). Há dois principais modelos amplamente utilizadas, sendo elas: Máquina de *Moore* e a Máquina de *Mealy*. As principais diferenças entre as duas é sua função de saída, onde na Máquina de *Moore*, depende apenas do estado atual, já na Máquina de *Mealy*, a saída depende do estado atual e das entradas.

### 3.6 FPGA - *Field-Programmable Gate Array*

O FPGA - *field-programmable gate array* (matriz de portas programáveis) é um dispositivo lógico programável em que se é possível trabalhar e simular circuitos digitais. O Kit FPGA disponível no Laboratório de Circuitos Digitais é o Kit Altera DE2-115 Development and Education Board, com o FPGA Altera Cyclone IV E: EP4CE115F29C7. Esse kit contém, também, um display de 7 segmentos, que será detalhado a seguir. (4)

### 3.7 Display de 7 Segmentos

Um display de 7 segmentos é uma placa composta por segmentos com LEDs que podem ser ligados ou desligados individualmente, e podem, por exemplo, serem utilizados para a visualização de números decimais de 0 a 9.

### 3.8 Intel Quartus Prime Software

o *Intel Quartus Prime Software* é um software da *Intel* para o desenvolvimento de sistemas programáveis. Com ele é possível, por exemplo, criar circuitos através de esquemáticos ou com alguma linguagem de descrição de *hardware* como a *Verilog*. (5)

## 4 Desenvolvimento

Neste capítulo, serão detalhados os passos para a implementação da máquina de estados de Moore que represente a sequência cíclica 6-9-0-2-4-6-5-3-8, com transição de estados a cada 1s e com 4 formas de contagem diferentes, como configurado na Tabela 1.

Tabela 1 – Exemplo de entradas e forma de contagem

Contagem	$UP$	$DOWN$
Mantém	0	0
Decrescente	0	1
Crescente	1	0
Blank	1	1

Fonte: O Autor

Portanto, considerando que estamos no estado inicial A, temos que:


- se  $UP = 0$  e  $DOWN = 0$ , o estado A será mantido.
- se  $UP = 0$  e  $DOWN = 1$ , a máquina volta para o estado anterior, ou seja, a sequência apresentada será 8-3-5-6-4-2-0-9-6.
- se  $UP = 1$  e  $DOWN = 0$ , temos a sequência crescente, ou seja, a sequência cíclica será 6-9-0-2-4-6-5-3-8.
- se  $UP = 1$  e  $DOWN = 1$ , a máquina mudará para o estado *Blank*, onde todos os LEDs são apagados.

Uma observação é que se o estado atual é *Blank*, e se  $UP = 0$  e  $DOWN = 1$  ou  $UP = 1$  e  $DOWN = 0$ , ambos os casos levarão ao estado inicial A. Além disso, se a entrada *reset* for requisitada, a contagem também reiniciará do primeiro estado, A.

### 4.1 Diagrama de Estados

Inicialmente, para desenvolvimento deste projeto, foi realizada a confecção do diagrama de estados com as configurações possíveis para as entradas ( $UP$  e  $DOWN$ ) e os estados da máquina, que pode ser conferido na Figura 1 a seguir. Este diagrama foi feito com a ajuda do *software on-line*, *Lucid Chart* (6).

Figura 1 – Diagrama de Estados

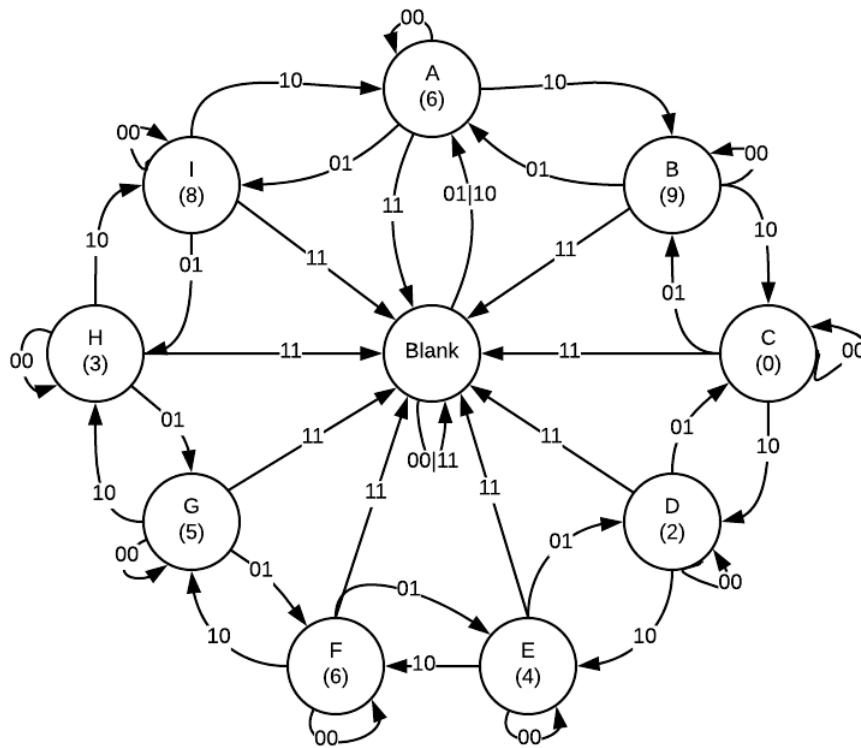

Fonte: Autor

Sendo assim, foi usado uma esquema de codificação de 4 *bits* para a representação dos estados possíveis da máquina. Cada estado tem sua representação binária, conforme a Tabela 2. Posteriormente, cada estado será decodificado para a saída com seu valor decimal correspondente e mapeado para o display de 7 segmentos do kit FPGA.

Tabela 2 – Tabela de Codificação de Estados.

Número	Estado	Q3	Q2	Q1	Q0
6	A	0	0	0	0
9	B	0	0	0	1
0	C	0	0	1	0
2	D	0	0	1	1
4	E	0	1	0	0
6	F	0	1	0	1
5	G	0	1	1	0
3	H	0	1	1	1
8	I	1	0	0	0
Blank	Blank	1	0	0	1

Fonte: O Autor



## 4.2 Função do Próximo Estado

Um dos principais componentes de uma máquina de estados finitos é a função de próximo estado. Esta função tem como objetivo ditar qual o próximo estado em que a máquina deve estar. No caso da máquina de *Moore*, como a desejada nesse projeto, a função de próximo estado depende das entradas e do estado atual. Temos, então, na Tabela 3, as possibilidades de entradas, estado atual e próximo estado.

Tabela 3 – Tabela de próximo estado, dado uma entrada.

Estado Atual	Entradas		Estado Atual				Próximo Estado				Próximo Estado
	<i>UP</i>	<i>DOWN</i>	<i>Q3</i>	<i>Q2</i>	<i>Q1</i>	<i>Q0</i>	<i>D3</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>D0</i>	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
B	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	B
C	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	C
D	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	D
E	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	E
F	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	F
G	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	G
H	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	H
I	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	I
Blank	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	Blank
A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	I
B	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	A
C	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	B
D	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	C
E	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	D
F	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	E
G	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	F
H	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	G
I	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	H
Blank	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	A
A	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	B
B	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	C
C	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	D
D	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	E
E	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	F
F	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	G
G	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	H
H	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	I
I	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	A
Blank	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	A
A	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	Blank
B	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	Blank
C	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	Blank
D	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	Blank
E	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	Blank
F	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	Blank
G	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	Blank
H	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	Blank
I	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	Blank
Blank	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	Blank


Fonte: O Autor

Nesta Tabela, as entradas são definidas por  $UP$  e  $DOWN$ , o estado atual é codificado pelas variáveis  $Q_3$ ,  $Q_2$ ,  $Q_1$  e  $Q_0$  e o próximo estado é codificado pelas variáveis  $D_3$ ,  $D_2$ ,  $D_1$  e  $D_0$ . Dessa forma, agora é possível gerar o circuito correspondente à tabela. Para isso, extraiu-se os mintermos, e com ajuda do site 32x8 (7) para simplificação com o Mapa de *Karnaugh*, foram retiradas as expressões que descrevem o circuito da função de próximo estado, que podem ser conferidas a seguir.

- $D_3 = UPDOWN + UP'DOWNQ_3 + UPQ_2Q_1Q_0 + DOWNQ_3'Q_2'Q_1'Q_0'$
- $D_2 = DOWN'Q_2Q_1' + DOWN'Q_2Q_0' + UP'Q_2Q_0 + UP'Q_2Q_1 + UP'DOWNQ_3Q_0' + UPDOWN'Q_2'Q_1Q_0$
- $D_1 = DOWN'Q_1Q_0' + UP'Q_1Q_0 + UPDOWN'Q_3Q_0' + UP'DOWNQ_2Q_1'Q_0' + DOWNQ_3Q_0' + UPQ_3'Q_0'$
- $D_0 = UPDOWN + UP'DOWN'Q_0 + DOWNQ_1Q_0 + DOWNQ_2Q_0' + DOWNQ_3Q_0' + UPQ_3'Q_0'$

Na Figura 2, temos uma visão geral do circuito correspondente para as equações da função de próximo estado.

Figura 2 – Circuito para função de próximo estado

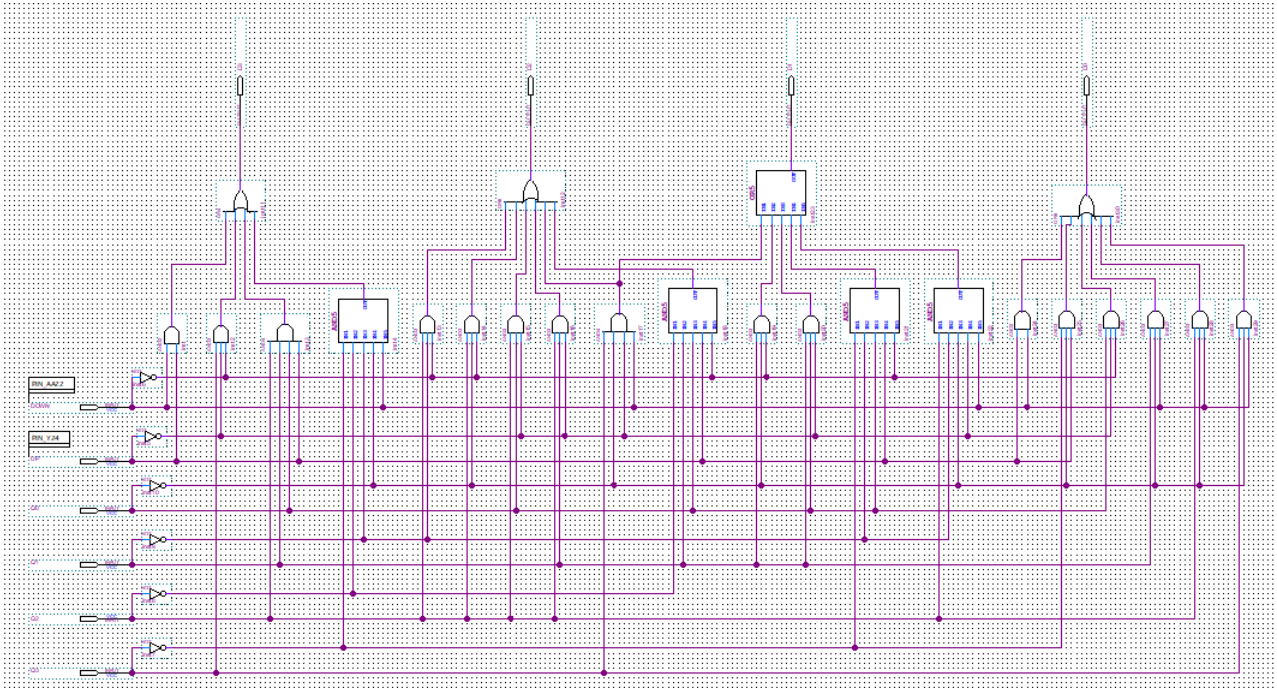


Fonte: Autor

## 4.3 Registradores

Uma outra parte importante de uma máquina de estados, são os registradores, que têm como principal função armazenar o estado atual, podendo esta função ser implementada através de *flip-flops*. Além disso, essa função pode conter um botão de *reset*, reiniciando a máquina. Para esta implementação, foram utilizados *flip-flops* do tipo *D*. Já para o *reset*, foi usado uma nova entrada, combinando-a com a saída *Q* do *flip-flop* em uma porta lógica *and*.

Uma visão geral do circuito desenvolvido pode ser conferida na Figura 3.

Figura 3 – Circuito para os Registradores.

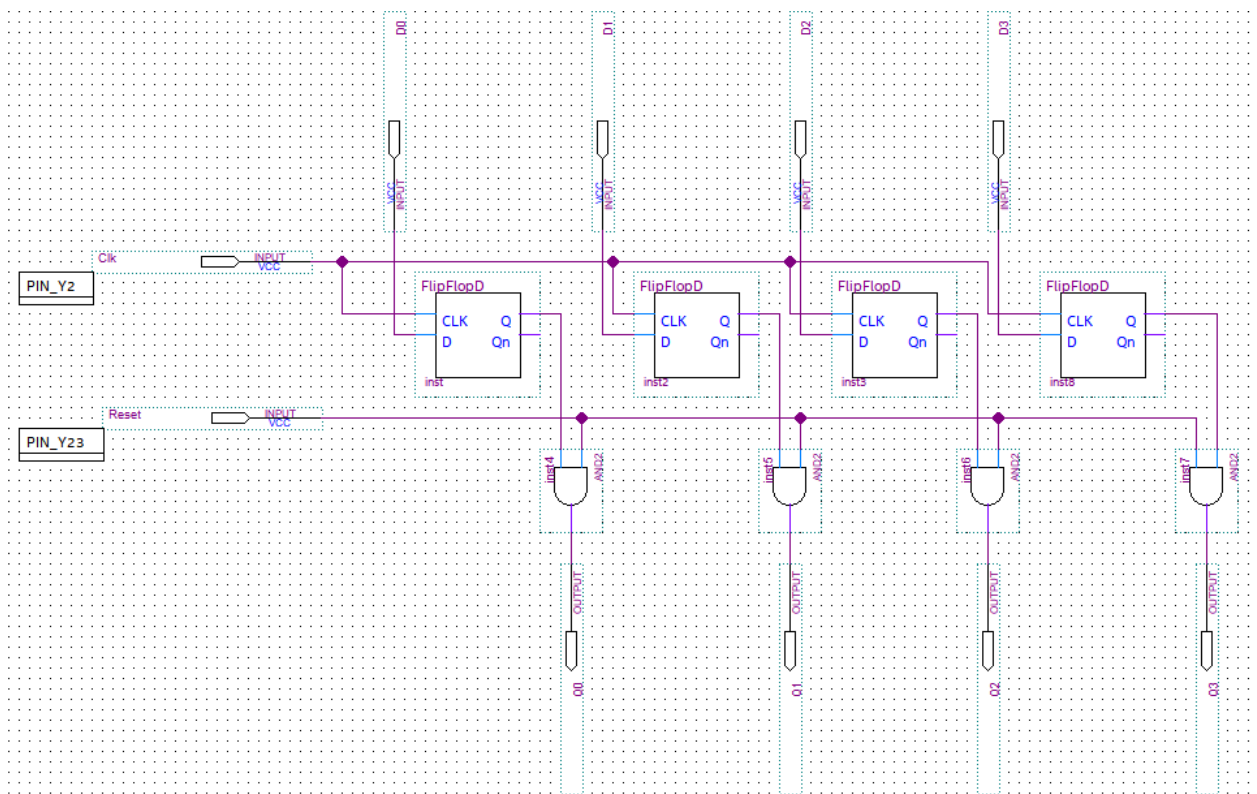

Fonte: Autor

## 4.4 Função Saída

Em uma Máquina de *Moore*, as saídas dependem apenas do estado atual. Sendo assim, temos, na Tabela 4, o mapeamento dos estados e sua saída correspondente, que será enviada para o display de 7 segmentos do Kit FPGA.

Tabela 4 – Tabela da saída, dado um estado.

Estado Atual				Saída			
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1

Fonte: O Autor


Cada estado é decodificado para o valor que ele de fato representa. As variáveis  $Q_3, Q_2, Q_1$  e  $Q_0$  correspondem à representação do estado atual da máquina, e as variáveis  $Y_3, Y_2, Y_1$  e  $Y_0$ , ao número (em binário) representado por cada estado. Logo,  $Y_3, Y_2, Y_1$  e  $Y_0$  serão as entradas enviadas ao display de 7 segmentos do Kit FPGA.

Dessa forma, é possível, então, extrair as expressões e montar o circuito correspondente. Assim sendo, fazendo a extração dos mintermos e simplificando com Mapa de *Karnaugh*, temos abaixo as seguintes expressões em soma de produtos:

- $Y_3 = Q_3 + Q_2'Q_1'Q_0$
- $Y_2 = Q_2Q_1' + Q_2Q_0' + Q_3Q_0 + Q_3'Q_1'Q_0'$
- $Y_1 = Q_1Q_0 + Q_2Q_0 + Q_3Q_0 + Q_3'Q_2'Q_1'Q_0'$
- $Y_0 = Q_2Q_1 + Q_2'Q_1'Q_0$

Na Figura 4, temos o circuito correspondente, desenvolvido para as equações obtidas da função de saída.

Figura 4 – Circuito para função de saída

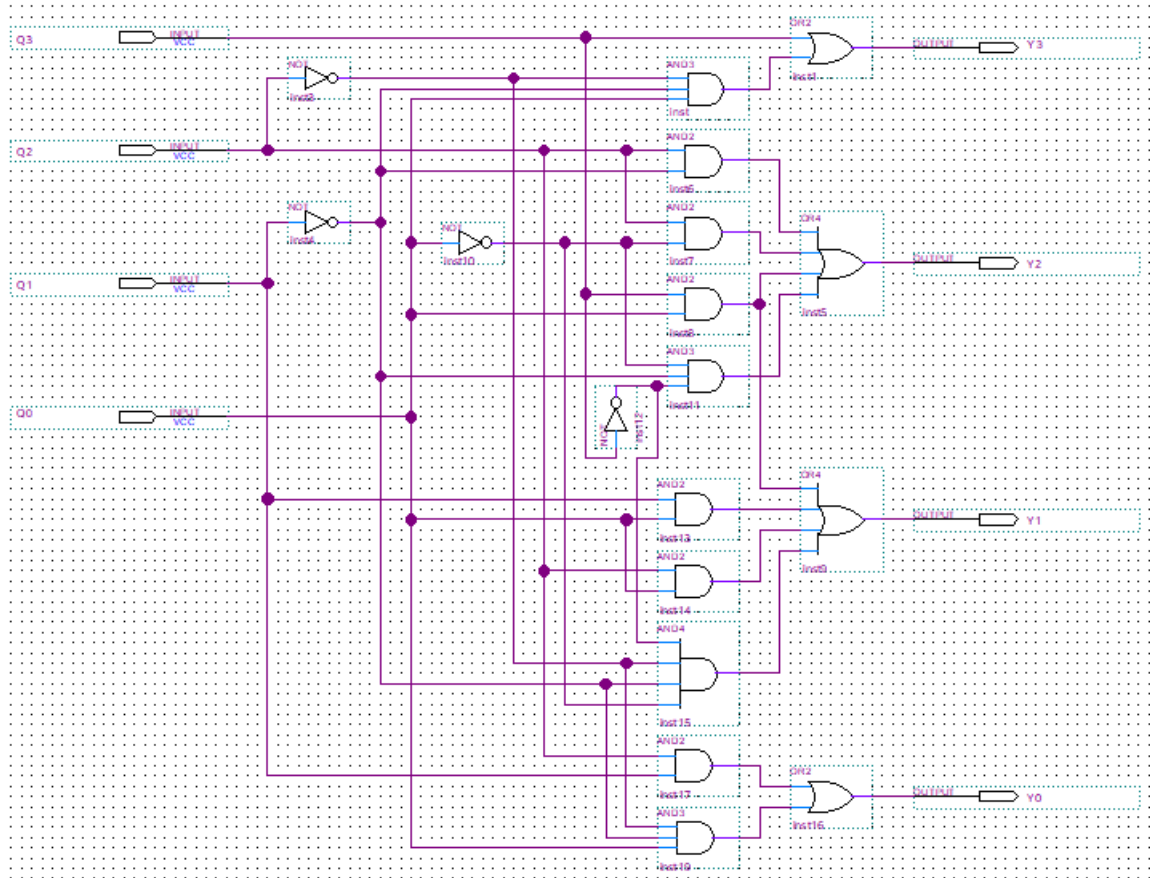


Fonte: Autor

## 4.5 Junção dos Componentes da Máquina de Estados

Feitas as 3 principais funções da máquina, as *black-boxes* desses circuitos foram geradas e agrupadas em um único circuito, formando a máquina de estados, como mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Máquina de Estados

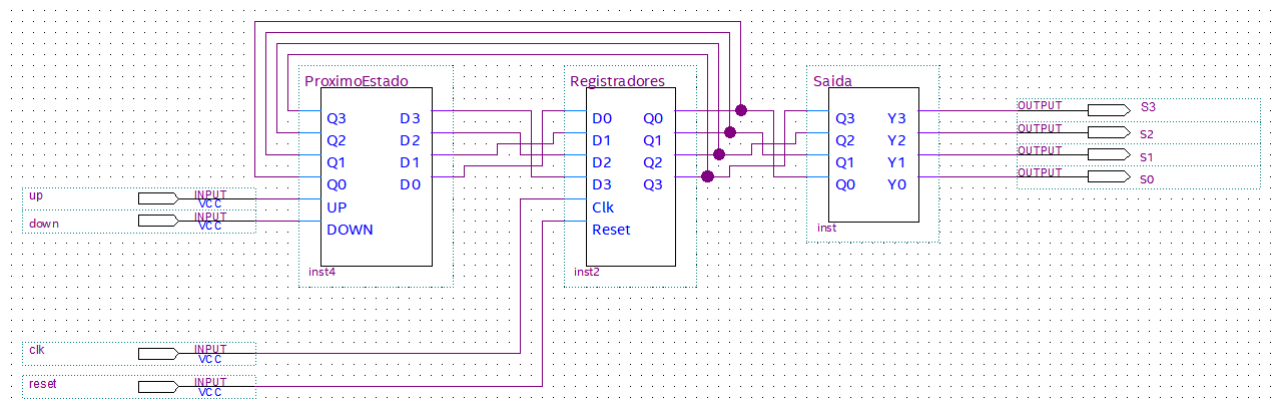

Fonte: Autor

## 4.6 Temporizador

Uma outra parte importante a ser desenvolvida é o circuito temporizador, pois o Kit FPGA trabalha com uma frequência de 50MHz, enquanto o objetivo deste projeto é obter transições de estados a cada 1s. Uma estratégia possível é a divisão de frequências, que pode ser implementada através de *flip-flops*, ou mesmo por contadores, dividindo a sequência a cada uso. No caso dos *flip-flops*, a frequência é sempre dividida por 2.

Sabemos que  $f = 1/T$  e  $T = 1/f$ , em que  $f$  é a frequência e  $T$  o período. Queremos  $T = 1s$ , e temos  $f = 50\text{MHz}$ . Logo:

$$T = 2^N / 50 * 10^6, \text{ para } T = 1 \Rightarrow 1 = 2^N / 50 * 10^6 \Rightarrow 2^N = 50 * 10^6$$

Aplicando  $\log_2$  ao dois lados da equação, temos:


$$\log_2 2^N = \log_2 50 * 10^6 \Rightarrow N = 25.57542$$

Assim, para  $T = 1s \Rightarrow N \approx 26$ .

Sendo assim, serão necessários aproximadamente 26 *flip-flops* para que a frequência de 50MHz seja dividida, até alcançarmos 1s. No caso, foram usados 10 contadores de 3 bits, pois cada contador utiliza 3 *flip-flops*, e no caso do 8º *flip-flop* foi obtida a saída do *bit* 23.

Assim, temos  $\approx 0.16s$ , e portanto, as 3 saídas entram no 9º contador, para que essa frequência seja multiplicada por 3, conseguindo  $\approx 0.5s$ . Agora, essa nova saída é ligado em um novo contador, permitindo que essa frequência seja multiplicada por 2, chegando mais próximo de 1s. O circuito obtido pode ser visualizado na Figura 6.

Figura 6 – Temporizador

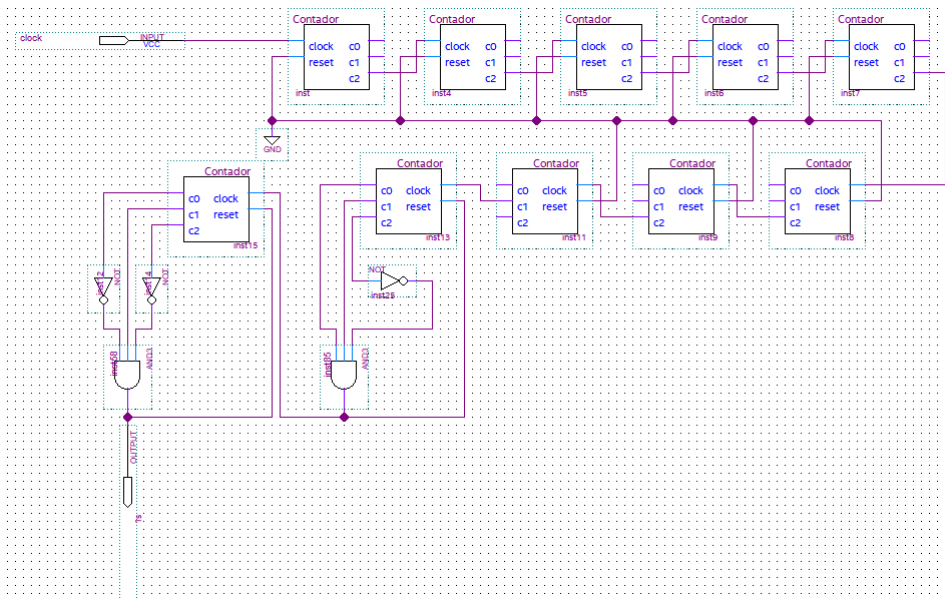

Fonte: Autor

## 4.7 Display de 7 Segmentos

Dado o circuito de saída, temos agora a entrada que pode ser mapeada para o display de 7 segmentos do Kit FPGA. Sendo assim, essa entrada deve ser convertida para os segmentos do display, que devem estar ligados ou desligados, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 – Tabela de Saída, dado um estado.

Entradas					Saídas						
<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	Decimal	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	<i>Blank</i>	0	0	0	0	0	0	0


Fonte: Autor

Nesse caso, as entradas *W*, *X*, *Y* e *Z* representam as variáveis de entradas (isto é, o número em binário que deve ser mostrado no display) e as variáveis *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* representam cada um dos 7 segmentos do display. Extraindo as expressões da Tabela 5, temos abaixo, as expressões para geração do circuito:

- $a = W'Y + W'X'Z' + W'XZ + WX'Y'$
- $b = A'B' + X'Y' + W'Y'Z' + W'YZ$
- $c = X'Y' + W'Z + W'X$
- $d = W'X'Z' + W'X'Y + W'YZ' + WX'Y' + W'XY'Z$
- $e = X'Y'Z' + W'YZ'$
- $f = W'Y'Z' + W'XY' + W'XZ' + WX'Y'$
- $g = W'X'Y + W'YZ' + W'XY' + WX'Y'$

Então, montando os circuitos correspondentes para as equações anteriores, temos o circuito desenvolvido na Figura 7. Vale ressaltar que o display contido no Kit FPGA é do tipo ânodo comum (ou seja, é ativo em '0'). Portanto, há inversores antes da saída de cada segmento.

Figura 7 – Circuito que mapeia para o display de 7 segmentos

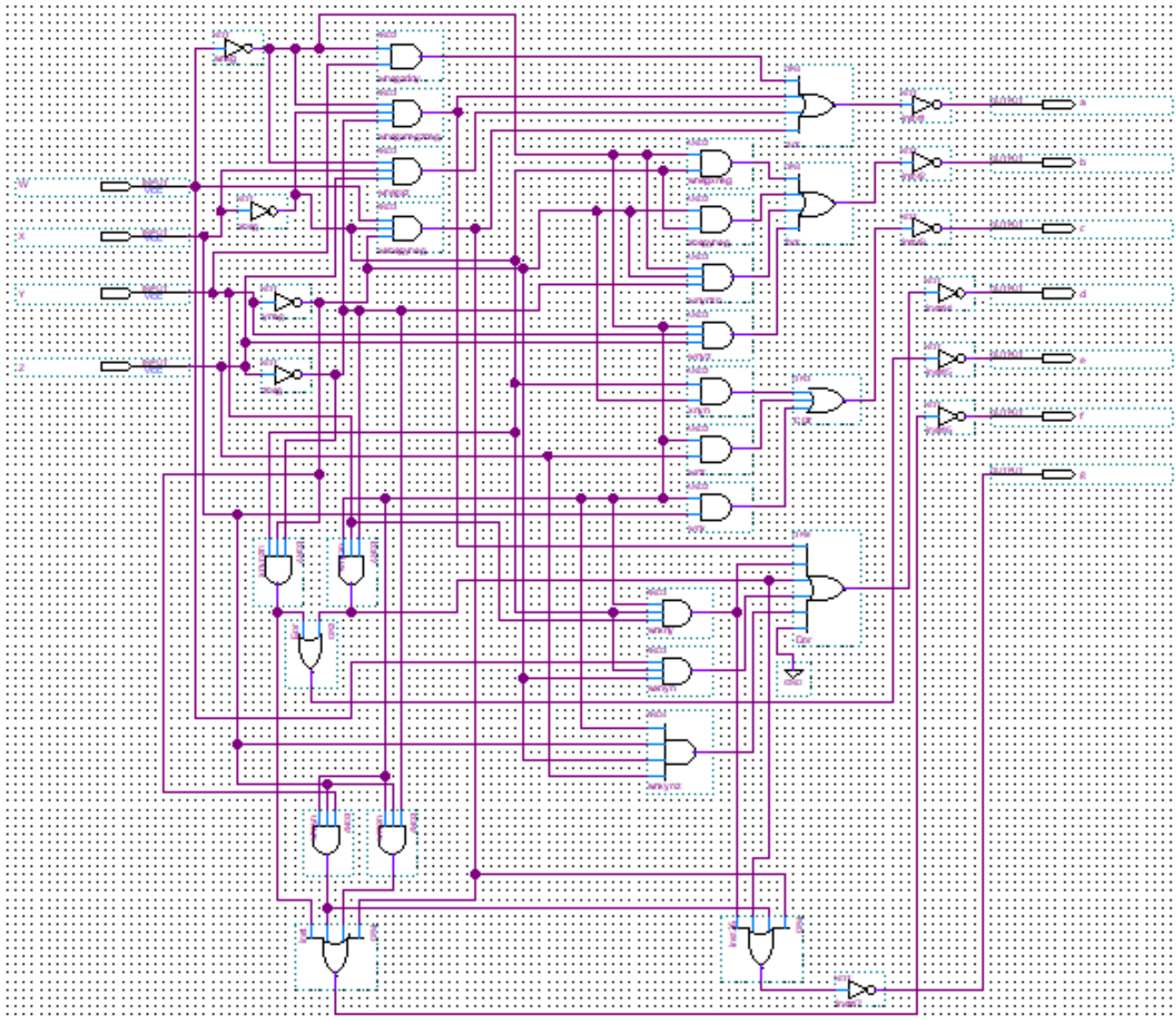


Fonte: Autor



## 5 Resultados Obtidos e Discussões

Finalizada a implementação da máquina de estados, o circuito temporizador, o decodificador para o display de 7 segmentos e feita a junção em um único circuito, temos então o circuito final, que pode ser visualizado na Figura 8.

Figura 8 – Circuito final desenvolvido.

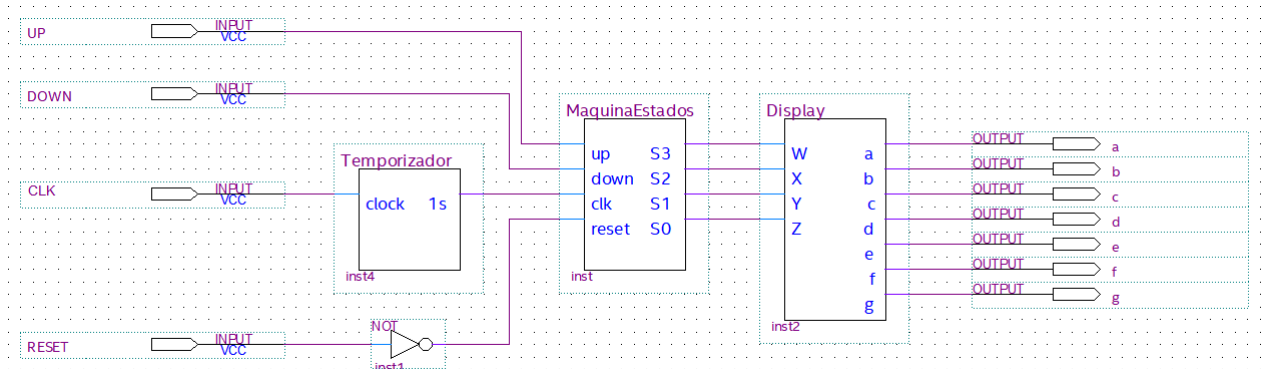


Fonte: Autor

Para validar o circuito desenvolvido, foram feitas simulações através de *waveforms* no *software Quartus*. Além disso, também foi feita uma simulação e apresentação do pleno funcionamento do projeto no Kit FPGA. Estas simulações podem ser conferidas a seguir.

### 5.1 Mantém - $UP = 0$ e $DOWN = 0$

Com  $UP = 0$  e  $DOWN = 0$ , é esperado que a sequência pare e mantenha seu resultado, como mostra a simulação da Figura 9, onde a sequência seguia de forma crescente, até que mudou para o estado mantém, onde ficou parada no estado  $F = 6$ , até que a entrada mudasse.

Figura 9 – Simulação contagem mantém.

 


Fonte: Autor

## 5.2 Decrescente - $UP = 0$ e $DOWN = 1$

Para  $UP = 0$  e  $DOWN = 1$ , a sequência apresentada será da forma decrescente. Sendo assim, a sequência 8-3-5-6-4-2-0-9-6 deve ser apresentada, como pode ser comprovado pela simulação da Figura 10.

Figura 10 – Simulação contagem decrescente.

 


Fonte: Autor

## 5.3 Crescente - $UP = 1$ e $DOWN = 0$

Para  $UP = 1$  e  $DOWN = 0$ , a contagem será da forma crescente. Sendo assim, a sequência 6-9-0-2-4-6-5-3-8 deve ser apresentada, como pode ser visualizado na simulação da Figura 11.


Figura 11 – Simulação contagem crescente.

 

Fonte: Autor

## 5.4 Blank - $UP = 1$ e $DOWN = 1$


Já para  $UP = 1$  e  $DOWN = 1$ , é esperado que a máquina avance para um estado de *blank*, onde todos os LEDs estarão apagados. Isso pode ser implementado através de um estado inválido para o display, como o número 15, representado na simulação da Figura 12. Nesse exemplo, a sequência segue na forma crescente, até que a entrada mudou para *blank* e a sequência ficou nesse estado até que a entrada mudasse, e então a máquina volta para o primeiro estado e a contagem segue de forma crescente.

  Figura 12 – Simulação contagem *blank*.

Fonte: Autor

## 5.5 Uso do *reset*

Ainda, há uma opção de *reset*, onde não importando qual seja o estado atual da máquina, ela deve voltar ao estado inicial ( $A = 6$ ), e então, após desligado o *reset*, a contagem deve prosseguir. Essa simulação pode ser visualizada na Figura 13, onde a contagem seguia a ordem crescente e um *reset* foi acionado, forçando a máquina a voltar ao estado inicial e prosseguindo a contagem crescente, como o esperado.

Figura 13 – Simulação contagem *reset*.


Fonte: Autor

## 5.6 Contagem Genérica

Foi simulado, também, um caso mais genérico, com uma mistura de combinações das entradas em uma única simulação, como mostrado na Figura 14.

Pode-se notar que a contagem se mantém crescente, com  $UP = 1$  e  $DOWN = 0$ , até que há uma troca, para  $UP = 0$  e  $DOWN = 1$ , e a contagem segue de modo decrescente. Após isso, a entrada  $DOWN$  é trocada para  $DOWN = 0$ , e a contagem se mantém no estado atual. Então, há uma nova troca, e agora  $UP = 1$  e  $DOWN = 1$ , e agora, a máquina vai para o estado *blank*. Por último, temos  $UP = 1$  e  $DOWN = 0$ , onde a contagem segue crescente, até que o *reset* é acionado, e então, a contagem é reiniciada do primeiro estado, conforme esperado.

Figura 14 – Simulação contagem genérica

 


Fonte: Autor

## 5.7 Display de 7 Segmentos

Para este bloco, foram testadas os números possíveis (0-9), como pode ser visto pela *waveforms* da Figura 15. Como o esperado, o circuito opera corretamente. Por exemplo, o número 1 tem todos os segmentos ligados (em 0) exceto pelo último segmento. Já o número 8 tem todos segmentos ligados.

Figura 15 – Simulação display de 7 segmentos

 


Fonte: Autor

## 5.8 Simulação no Kit FPGA

As simulações também foram feitas no Kit FPGA disponível no laboratório da disciplina e apresentado ao professor. Na Figura 16, temos uma imagem da simulação realizada, mostrando apenas o estado inicial da máquina, com valor 6.

Figura 16 – Simulação no Kit FPGA

 

Fonte: Autor

## 6 Considerações Finais

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível unir todo o conhecimento adquirido na disciplina de Circuitos Digitais e os do Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais.

Então, após a modelagem da máquina, as simulações e os resultados obtidos, pode-se concluir o sucesso em sua implementação, pois a máquina possui todas as suas funcionalidades sendo executadas de acordo com o esperado.

Sendo assim, pode-se concluir a eficiência de uma máquina de estados para o problema apresentado e também suas diversas aplicações. Assim como, a de de um Kit FPGA para essas simulações e ver sua aplicabilidade em outros sistemas.

No entanto, o desenvolvimento de uma máquina de estados é uma tarefa longa e requer muita atenção, pois há a existência de várias partes e geram circuitos complexos e longos.

Além disso, com o desenvolvimento deste projeto, foi possível ver mais na prática uma aplicação de circuitos digitais, ter novas noções de *hardware* e a integração *software* e *hardware*.



# Referências

- 1 FLOYD, T. *Sistemas digitais: fundamentos e aplicações*. [S.l.]: Bookman Editora, 2009. Citado 3 vezes nas páginas 7, 11 e 12.
- 2 GILL, A. et al. *Introduction to the theory of finite-state machines*. McGraw-Hill, 1962. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 12.
- 3 TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais: princípios e aplicações*. [S.l.]: Prentice Hall, 2003. v. 8. Citado na página 11.
- 4 FPGA.Altera DE2-115 Development and Education Board. <[https://www.ee.ryerson.ca/~courses/coe608/labs/DE2\\_115\\_User\\_Manual.pdf](https://www.ee.ryerson.ca/~courses/coe608/labs/DE2_115_User_Manual.pdf)>. Acessado em 22/10/2018. Citado na página 12.
- 5 QUARTUS PRIME. *Intel Quartus Prime Software Suite*. <<https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/overview.html>>. Acessado em 23/10/2018. Citado na página 12.
- 6 LUCID CHART. *Software para a criação de de fluxogramas e diagramas on-line*. <<https://www.lucidchart.com>>. Acessado em 20/10/2018. Citado na página 13.
- 7 32X8. *Logic circuit simplification (SOP and POS)*. <<http://www.32x8.com/>>. Acessado em 15/10/2018. Citado na página 16.